

O Computador Neander

► A Arquitetura: conjunto de instruções


código	instrução	comentário
0000	NOP	Nenhuma operação
0001	STA end	$\text{MEM}(\text{end}) \leftarrow \text{AC}$
0010	LDA end	$\text{AC} \leftarrow \text{MEM}(\text{end})$
0011	ADD end	$\text{AC} \leftarrow \text{MEM}(\text{end}) + \text{AC}$
0100	OR end	$\text{AC} \leftarrow \text{MEM}(\text{end}) \text{ OR } \text{AC}$
0101	AND end	$\text{AC} \leftarrow \text{MEM}(\text{end}) \text{ AND } \text{AC}$
0110	NOT	$\text{AC} \leftarrow \text{NOT } \text{AC}$
1000	JMP end	$\text{PC} \leftarrow \text{end}$
1001	JN end	IF N=1 THEN $\text{PC} \leftarrow \text{end}$
1010	JZ end	IF Z=1 THEN $\text{PC} \leftarrow \text{end}$
1111	HLT	pára processamento

O Computador Neander


► A Arquitetura: formato das instruções

As instruções do Neander possuem um ou dois bytes (ocupam uma ou duas posições de memória)

Instruções com um byte:
NOP, NOT

 

 Instruções com dois bytes:
STA, LDA, ADD, OR, AND,
JMP, JN, JZ



► A Arquitetura: características gerais

- Largura de dados e endereços de 8 bits
- Dados representados em complemento de 2
- 1 acumulador de 8 bits (AC)
- 1 apontador de programa de 8 bits (PC)
- 1 registrador de estado com 2 códigos de condição: negativo (N) e zero (Z)

O Computador Neander

▶ **A Organização: alguns elementos necessários**

- **Um registrador de 8 bits para servir de acumulador**
- **Um registrador de 8 bits para o PC (registrador-contador)**
- **Dois flip-flops: um para o código de condição N e outro para Z**
- **Uma memória de 256 posições (endereços) x 8 bits**

▶ A Arquitetura: o ciclo de busca (fetch)

Busca
instrução



Decodifica
instrução



Executa/
Busca operandos

▶ A Arquitetura: o ciclo de execução

O Computador Neander

► **Arquitetura/Organização:** transferências entre regs.

A fase de busca: é igual para todas as instruções

$RI \leftarrow \text{MEM}(\text{PC})$

$\text{PC} \leftarrow \text{PC} + 1$

- Novo elemento é necessário: o **registrador de instrução (RI)**
- $\text{MEM}(\text{PC})$ corresponde a um acesso à memória, usando o conteúdo do PC como fonte do endereço


O Computador Neander

► **Arquitetura/Organização:** transferências entre regs.

Instrução NOP (nenhuma operação)

Simbólico: NOP

RT: -

 

Passos no nível RT:

Busca:	$RI \leftarrow MEM(PC)$ $PC \leftarrow PC + 1$
Execução:	nenhuma operação

As transferências indicam quais caminhos de dados devem existir, mas não indicam os caminhos físicos reais entre os elementos (registradores e ULA)

O Computador Neander


► **Arquitetura/Organização:** transferências entre regs.

Instrução STA (armazena acumulador)

Simbólico: STA end

RT: $\text{MEM}(\text{end}) \leftarrow \text{AC}$

Passos no nível RT:

 

Busca: $\text{RI} \leftarrow \text{MEM}(\text{PC})$
 $\text{PC} \leftarrow \text{PC} + 1$

Execução: $\text{end} \leftarrow \text{MEM}(\text{PC})$
 $\text{PC} \leftarrow \text{PC} + 1$
 $\text{MEM}(\text{end}) \leftarrow \text{AC}$

O Computador Neander

► **Arquitetura/Organização:** transferências entre regs.

Instrução LDA (carrega acumulador)

Simbólico: LDA end

RT: $AC \leftarrow MEM(end)$

Passos no nível RT:

7	4	3	0
LDA			Don't care
end			

Busca: $RI \leftarrow MEM(PC)$

$PC \leftarrow PC + 1$

Execução: $end \leftarrow MEM(PC)$

$PC \leftarrow PC + 1$

$AC \leftarrow MEM(end)$; atualiza N e Z

O Computador Neander

► Arquitetura/Organização: transferências entre regs.

Instrução ADD (soma)

Simbólico: ADD end

RT: $AC \leftarrow MEM(end) + AC$

Passos no nível RT:

7	4	3	0
ADD			Don't care
end			

Busca: $RI \leftarrow MEM(PC)$

$PC \leftarrow PC + 1$

Execução: $end \leftarrow MEM(PC)$

$PC \leftarrow PC + 1$

$AC \leftarrow AC + MEM(end)$; atualiza N e Z

O Computador Neander

► Arquitetura/Organização: transferências entre regs.

Instrução OR (“ou” lógico, bit a bit)

Simbólico: OR end

RT: $AC \leftarrow MEM(\text{end}) \text{ OR } AC$

Passos no nível RT:

7	4	3	0
OR			Don't care
end			

Busca: $RI \leftarrow MEM(PC)$

$PC \leftarrow PC + 1$

Execução: $\text{end} \leftarrow MEM(PC)$

$PC \leftarrow PC + 1$

$AC \leftarrow AC \text{ OR } MEM(\text{end}); \text{ atualiza N e Z}$

O Computador Neander

► Arquitetura/Organização: transferências entre regs.

Instrução AND (“e” lógico, bit a bit)

Simbólico: AND end

RT: $AC \leftarrow \text{MEM}(\text{end}) \text{ AND } AC$

Passos no nível RT:

7	4	3	0
AND			Don't care
end			

Busca: $RI \leftarrow \text{MEM}(\text{PC})$

$\text{PC} \leftarrow \text{PC} + 1$

Execução: $\text{end} \leftarrow \text{MEM}(\text{PC})$

$\text{PC} \leftarrow \text{PC} + 1$

$AC \leftarrow AC \text{ AND } \text{MEM}(\text{end}); \text{atualiza N e Z}$

O Computador Neander


► **Arquitetura/Organização:** transferências entre regs.

Instrução NOT (complementa acumulador)

Simbólico: NOT

RT: $AC \leftarrow \text{NOT } AC$

Passos no nível RT:

 

Busca: $RI \leftarrow \text{MEM}(\text{PC})$

$\text{PC} \leftarrow \text{PC} + 1$

Execução: $AC \leftarrow \text{NOT}(AC)$; atualiza N e Z

O Computador Neander

► **Arquitetura/Organização:** transferências entre regs.

Instrução JMP (desvio incondicional - jump)

Simbólico: JMP end

RT: PC \leftarrow end

Passos no nível RT:

7	4	3	0
JMP			Don't care
end			

Busca: RI \leftarrow MEM(PC)

PC \leftarrow PC + 1

Execução: end \leftarrow MEM(PC)

PC \leftarrow end

O Computador Neander

► Arquitetura/Organização: transferências entre regs.

Instrução JN (desvio condicional - jump on negative)

Simbólico: JN end

RT: IF N = 1 THEN PC \leftarrow end

Passos no nível RT:

7	4	3	0
JN			Don't care
end			

Se N=1 (desvio ocorre)

Busca: RI \leftarrow MEM(PC)
PC \leftarrow PC + 1

Execução: end \leftarrow MEM(PC)
PC \leftarrow end

Se N=0 (desvio não ocorre)

Busca: RI \leftarrow MEM(PC)
PC \leftarrow PC + 1

Execução: end \leftarrow MEM(PC)
PC \leftarrow PC + 1

a rigor, desnecessário

O Computador Neander

► Arquitetura/Organização: transferências entre regs.

Instrução JZ (desvio condicional - jump on zero)

Simbólico: JZ end

RT: IF Z = 1 THEN PC \leftarrow end

Passos no nível RT:

7	4	3	0
JZ			Don't care
end			

Se Z=1 (desvio ocorre)

Busca: RI \leftarrow MEM(PC)

PC \leftarrow PC + 1

Execução: end \leftarrow MEM(PC)

PC \leftarrow end

Se Z=0 (desvio não ocorre)

Busca: RI \leftarrow MEM(PC)

PC \leftarrow PC + 1

Execução: end \leftarrow MEM(PC)

PC \leftarrow PC + 1

a rigor, desnecessário

O Computador Neander

► **Arquitetura/Organização:** transferências entre regs.

Instrução HLT (término de execução - halt)

Simbólico: HLT

RT: --

Passos no nível RT:

7	4	3	0
HLT			Don't care


Busca: $RI \leftarrow \text{MEM}(\text{PC})$

$\text{PC} \leftarrow \text{PC} + 1$

Execução: parar o processamento

O Computador Neander

► Organização do Sistema de Memória

 

► Arquitetura/Organização

Operações com a memória

$x \leftarrow \text{MEM}(y)$ descreve uma **leitura** da memória, que é realizada pelos seguintes passos:

1. $\text{REM} \leftarrow y$ copia y (que é um endereço) para o REM
2. Read ativação de uma operação de leitura da memória
3. $x \leftarrow \text{RDM}$ copia o conteúdo de RDM para x

- REM é o **registrador de endereços da memória**
- RDM é o **registrador de dados da memória**

► Arquitetura/Organização

Operações com a memória

$\text{MEM}(y) \leftarrow x$ descreve uma **escrita** da memória, que é realizada pelos seguintes passos:

1. $\text{REM} \leftarrow y$ copia y (que é um endereço) para o REM
2. $\text{RDM} \leftarrow x$ copia x (que é um dado) para o RDM
3. write ativação de uma operação de **escrita** na memória

► Arquitetura/Organização

Operações com a memória

Observações (1)

- Após a leitura do PC, seu conteúdo deve ser incrementado, para apontar para a próxima posição
- O incremento do PC pode ser feito a qualquer instante após a transferência do PC para o REM
- O incremento do PC pode ser feito em paralelo com outras operações

► Arquitetura/Organização

Operações com a memória

Observações (2)

- Um desvio condicional que não se realiza não necessita ler o valor do endereço de desvio
- Ou seja, basta incrementar o PC

► **Arquitetura/Organização**

Então, detalhando mais as transferências entre registradores...

O Computador Neander


► **Arquitetura/Organização:** transferências entre regs.

Instrução NOP (nenhuma operação)

Simbólico: NOP

RT: -

Passos no nível RT:

 

Busca:

REM \leftarrow PC

Read; PC \leftarrow PC + 1

RI \leftarrow RDM

Execução:

nenhuma operação

O Computador Neander

► Arquitetura/Organização: transferências entre regs.

Instrução STA (armazena acumulador)

Simbólico: STA end

RT: $\text{MEM}(\text{end}) \leftarrow \text{AC}$

Passos no nível RT:

7	4	3	0
STA			Don't care
end			

Busca:

$\text{REM} \leftarrow \text{PC}$

Read; $\text{PC} \leftarrow \text{PC} + 1$

$\text{RI} \leftarrow \text{RDM}$

Execução:

$\text{REM} \leftarrow \text{PC}$

Read; $\text{PC} \leftarrow \text{PC} + 1$

$\text{REM} \leftarrow \text{RDM}$

$\text{RDM} \leftarrow \text{AC}$

Write

O Computador Neander

► Arquitetura/Organização: transferências entre regs.

Instrução LDA (carrega acumulador)

Simbólico: LDA end

RT: $AC \leftarrow \text{MEM}(\text{end})$

Passos no nível RT:

7	4	3	0
LDA			Don't care
end			

Busca:

$REM \leftarrow PC$

Read; $PC \leftarrow PC + 1$

$RI \leftarrow RDM$

Execução:

$REM \leftarrow PC$

Read; $PC \leftarrow PC + 1$

$REM \leftarrow RDM$

Read

$AC \leftarrow RDM$; atualiza N e Z

O Computador Neander

► Arquitetura/Organização: transferências entre regs.

Instrução ADD (soma)

Simbólico: ADD end

RT: $AC \leftarrow \text{MEM}(\text{end}) + AC$

Passos no nível RT:

7	4	3	0
ADD			Don't care
end			

Busca:

- REM \leftarrow PC
- Read; PC \leftarrow PC + 1
- RI \leftarrow RDM

Execução:

- REM \leftarrow PC
- Read; PC \leftarrow PC + 1
- REM \leftarrow RDM
- Read
- AC \leftarrow AC + RDM; atualiza N e Z

O Computador Neander

► Arquitetura/Organização: transferências entre regs.

Instrução OR (“ou” lógico, bit a bit)

Simbólico: OR end

RT: $AC \leftarrow \text{MEM}(\text{end}) \text{ OR } AC$

Passos no nível RT:

7	4	3	0
OR			Don't care
end			

Busca:

- $REM \leftarrow PC$
- Read; $PC \leftarrow PC + 1$
- $RI \leftarrow RDM$

Execução:

- $REM \leftarrow PC$
- Read; $PC \leftarrow PC + 1$
- $REM \leftarrow RDM$
- Read
- $AC \leftarrow AC \text{ OR } RDM$; atualiza N e Z

O Computador Neander

► Arquitetura/Organização: transferências entre regs.

Instrução AND (“e” lógico, bit a bit)

Simbólico: AND end

RT: $AC \leftarrow \text{MEM}(\text{end}) \text{ AND } AC$

Passos no nível RT:

7	4	3	0
AND			Don't care
end			

Busca:

- $REM \leftarrow PC$
- Read; $PC \leftarrow PC + 1$
- $RI \leftarrow RDM$

Execução:

- $REM \leftarrow PC$
- Read; $PC \leftarrow PC + 1$
- $REM \leftarrow RDM$
- Read
- $AC \leftarrow AC \text{ AND } RDM$; atualiza N e Z

O Computador Neander

► **Arquitetura/Organização:** transferências entre regs.

Instrução NOT (complementa acumulador)

Simbólico: NOT

RT: $AC \leftarrow \text{NOT } AC$

Passos no nível RT:

7	4	3	0
NOT			Don't care

Busca: $REM \leftarrow PC$
Read; $PC \leftarrow PC + 1$
 $RI \leftarrow RDM$

Execução: $AC \leftarrow \text{NOT}(AC)$; atualiza N e Z

O Computador Neander

► **Arquitetura/Organização:** transferências entre regs.

Instrução JMP (desvio incondicional - jump)

Simbólico: JMP end

RT: PC \leftarrow end

Passos no nível RT:

7	4	3	0
JMP			Don't care
end			

Busca:

REM \leftarrow PC

Read; PC \leftarrow PC + 1

RI \leftarrow RDM

Execução:

REM \leftarrow PC

Read

PC \leftarrow RDM

O Computador Neander

► Arquitetura/Organização: transferências entre regs.

Instrução JN (desvio condicional - jump on negative)

Simbólico: JN end

RT: IF N = 1 THEN PC \leftarrow end

Passos no nível RT:

7	4	3	0
JN			Don't care
end			

Se N=1 (desvio ocorre)

Busca: REM \leftarrow PC
Read; PC \leftarrow PC + 1
RI \leftarrow RDM

Execução: REM \leftarrow PC
Read
PC \leftarrow RDM

Se N=0 (desvio não ocorre)

Busca: REM \leftarrow PC
Read; PC \leftarrow PC + 1
RI \leftarrow RDM

Execução: PC \leftarrow PC + 1

O Computador Neander

► Arquitetura/Organização: transferências entre regs.

Instrução JZ (desvio condicional - jump on zero)

Simbólico: JZ end

RT: IF Z = 1 THEN PC \leftarrow end

Passos no nível RT:

7	4	3	0
JZ			Don't care
end			

Se Z=1 (desvio ocorre)

Busca: REM \leftarrow PC
Read; PC \leftarrow PC + 1
RI \leftarrow RDM

Execução: REM \leftarrow PC
Read
PC \leftarrow RDM

Se Z=0 (desvio não ocorre)

Busca: REM \leftarrow PC
Read; PC \leftarrow PC + 1
RI \leftarrow RDM

Execução: PC \leftarrow PC + 1

O Computador Neander

► **Arquitetura/Organização:** transferências entre regs.

Instrução HLT (término de execução - halt)

Simbólico: HLT

RT: --

Passos no nível RT:

7	4	3	0
HLT			Don't care

Busca:	REM \leftarrow PC Read; PC \leftarrow PC + 1 RI \leftarrow RDM
Execução:	parar o processamento

O Computador Neander

► A Arquitetura: conjunto de instruções

código	instrução	comentário
0000	NOP	Nenhuma operação
0001	STA end	$\text{MEM}(\text{end}) \leftarrow \text{AC}$
0010	LDA end	$\text{AC} \leftarrow \text{MEM}(\text{end})$
0011	ADD end	$\text{AC} \leftarrow \text{MEM}(\text{end}) + \text{AC}$
0100	OR end	$\text{AC} \leftarrow \text{MEM}(\text{end}) \text{ OR } \text{AC}$
0101	AND end	$\text{AC} \leftarrow \text{MEM}(\text{end}) \text{ AND } \text{AC}$
0110	NOT	$\text{AC} \leftarrow \text{NOT } \text{AC}$
1000	JMP end	$\text{PC} \leftarrow \text{end}$
1001	JN end	IF N=1 THEN $\text{PC} \leftarrow \text{end}$
1010	JZ end	IF Z=1 THEN $\text{PC} \leftarrow \text{end}$
1111	HLT	pára processamento

O Computador Neander

► A Organização: transferências necessárias

Analizando todas as descrições RT, a agrupando pelo registrador destino, tem-se:

$RI \leftarrow RDM$

$RDM \leftarrow AC$

Write

Read

$AC \leftarrow RDM$; atualiza N e Z

$AC \leftarrow AC + RDM$; atualiza N e Z

$AC \leftarrow AC \text{ OR } RDM$; atualiza N e Z

$AC \leftarrow AC \text{ AND } RDM$; atualiza N e Z

$AC \leftarrow \text{NOT}(AC)$; atualiza N e Z

$PC \leftarrow RDM$

$PC \leftarrow PC + 1$

$REM \leftarrow PC$

$REM \leftarrow RDM$

O Computador Neander

► A Organização: registradores


- **AC:** um registrador de 8 bits
- **PC:** um registrador de 8 bits (registrador-contador)
- **RI:** um registrador de 4 bits (ou 8)
- **RDM:** um registrador de 8 bits (largura do dado)
- **REM:** um registrador de 8 bits (largura do endereço)
- **N:** um flip-flop para o código de condição N
- **Z:** um flip-flop para o código de condição Z
- Uma memória de 256 posições (endereços) x 8 bits

O Computador Neander

► Organização do Sistema de Memória

Associados à Memória:

 - RDM (dados)
- REM (endereços)
- sinal de escrita (write)
- sinal de leitura (read)




Cada registrador é controlado por um sinal de carga

► Organização da Unid. Aritmética e Lógica

Associados à UAL:

 - 4 operações (ADD, AND, OR, NOT)
- sinal de controle (seleção)
- sinais de condição (N,Z)




Flip-Flops devem ter sinal de carga

O Computador Neander


► Organização do Registrador de Instrução

Associados ao Reg. de Instruções (4 ou 8 bits??):

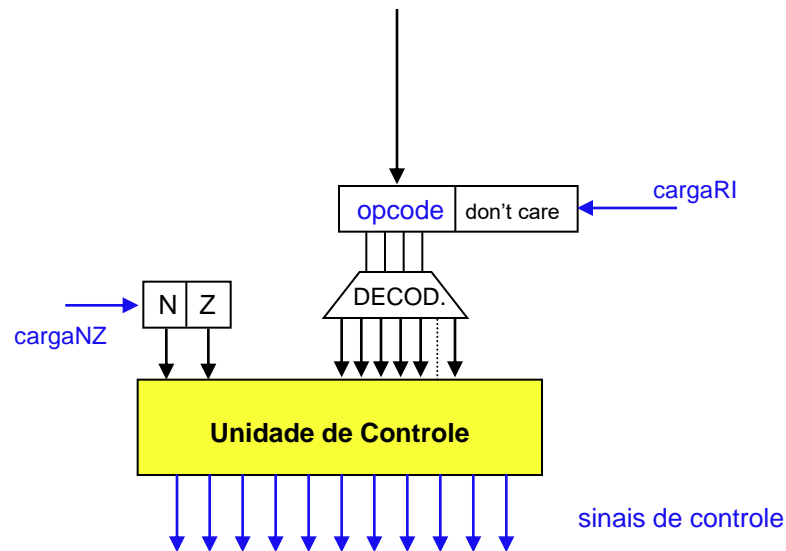- Decodificador (4 bits para 16 instruções)
- sinais de condição (N,Z) (para JN e JZ)
- registrador deve ter sinal de carga




▶ Operações na UAL

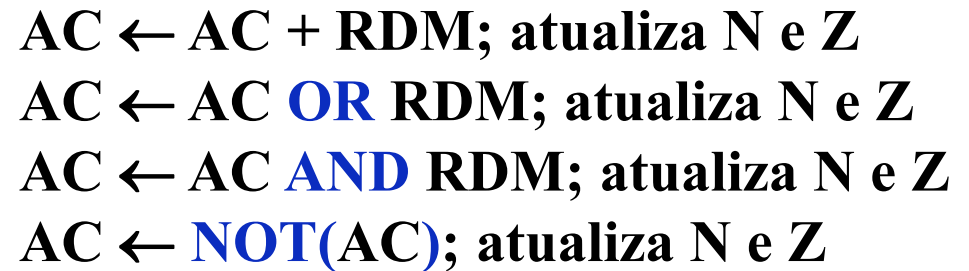

AC \leftarrow RDM; atualiza N e Z (via UAL)

O Computador Neander

► Situação até aqui

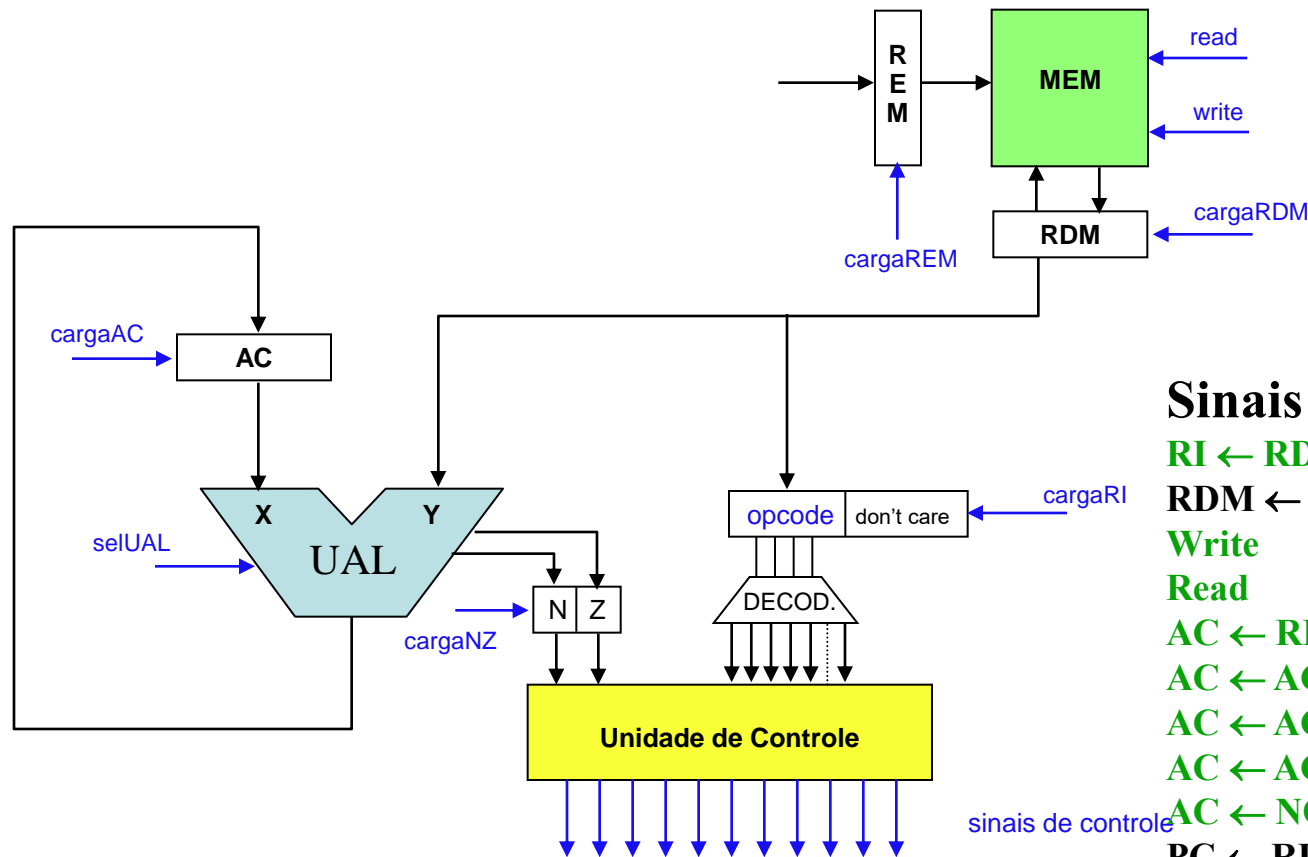

Sinais de Controle

RI ← **RDM**

RDM ← **AC**

Write

Read

AC ← **RDM**; atualiza **N** e **Z**

AC ← **AC** + **RDM**; atualiza **N** e **Z**

AC ← **AC** OR **RDM**; at. **N** e **Z**

AC ← **AC** AND **RDM**; at. **N** e **Z**

AC ← NOT(**AC**); atualiza **N** e **Z**

PC ← **RDM**


PC ← **PC** + 1

REM ← **PC**

REM ← **RDM**

O Computador Neander

► Acrescentado Escrita do AC

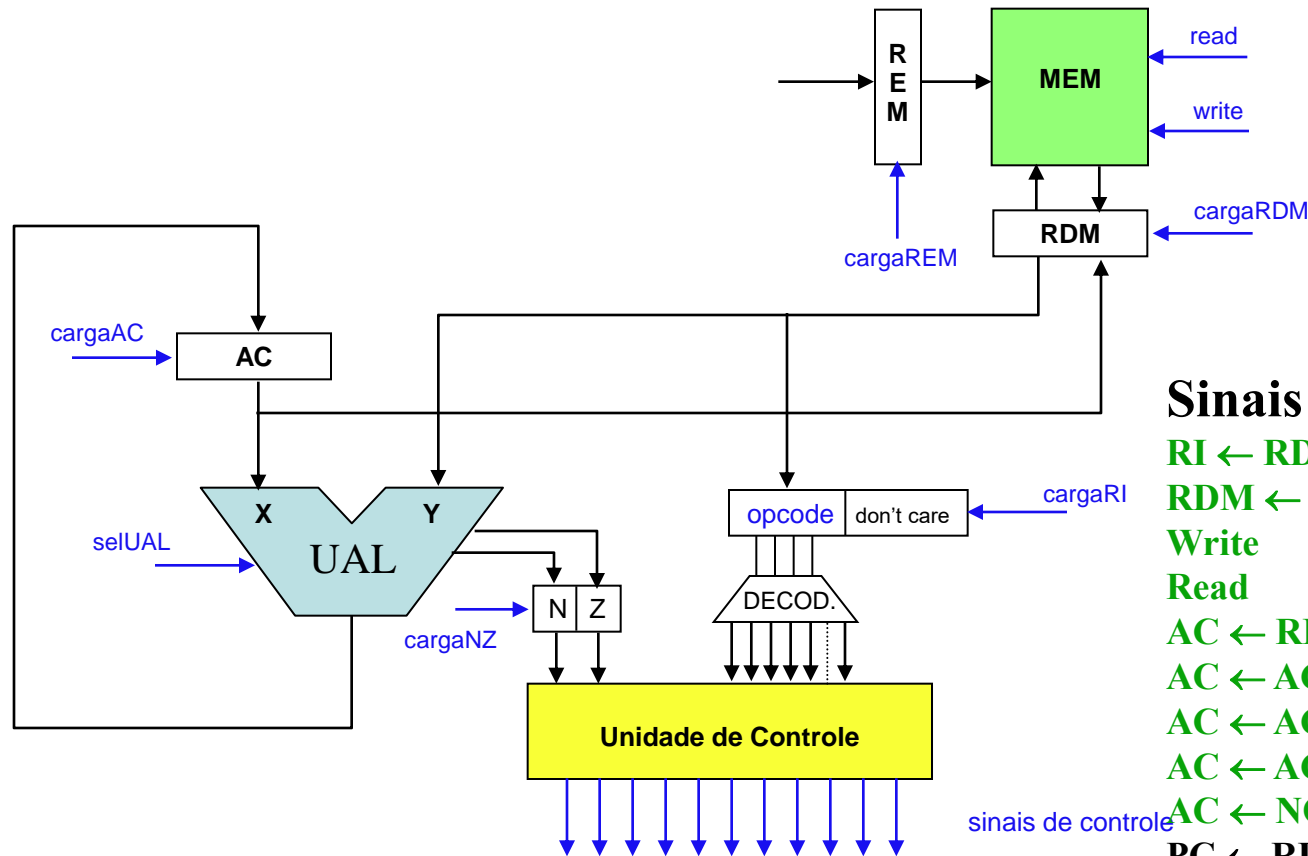

Sinais de Controle

$RI \leftarrow RDM$

$RDM \leftarrow AC$

Write

Read

$AC \leftarrow RDM$; atualiza N e Z

$AC \leftarrow AC + RDM$; atualiza N e Z

$AC \leftarrow AC \text{ OR } RDM$; at. N e Z

$AC \leftarrow AC \text{ AND } RDM$; at. N e Z

$AC \leftarrow \text{NOT}(AC)$; atualiza N e Z

$PC \leftarrow RDM$

$PC \leftarrow PC + 1$

$REM \leftarrow PC$

$REM \leftarrow RDM$

► **Acréscimo Program Counter (PC)**

O incremento do PC pode ser feito:


**Por meio de um somador
dedicado**

Usando a ULA

**Por meio de um registrador-
contador**

O Computador Neander

► Acrescentado Program Counter (PC)

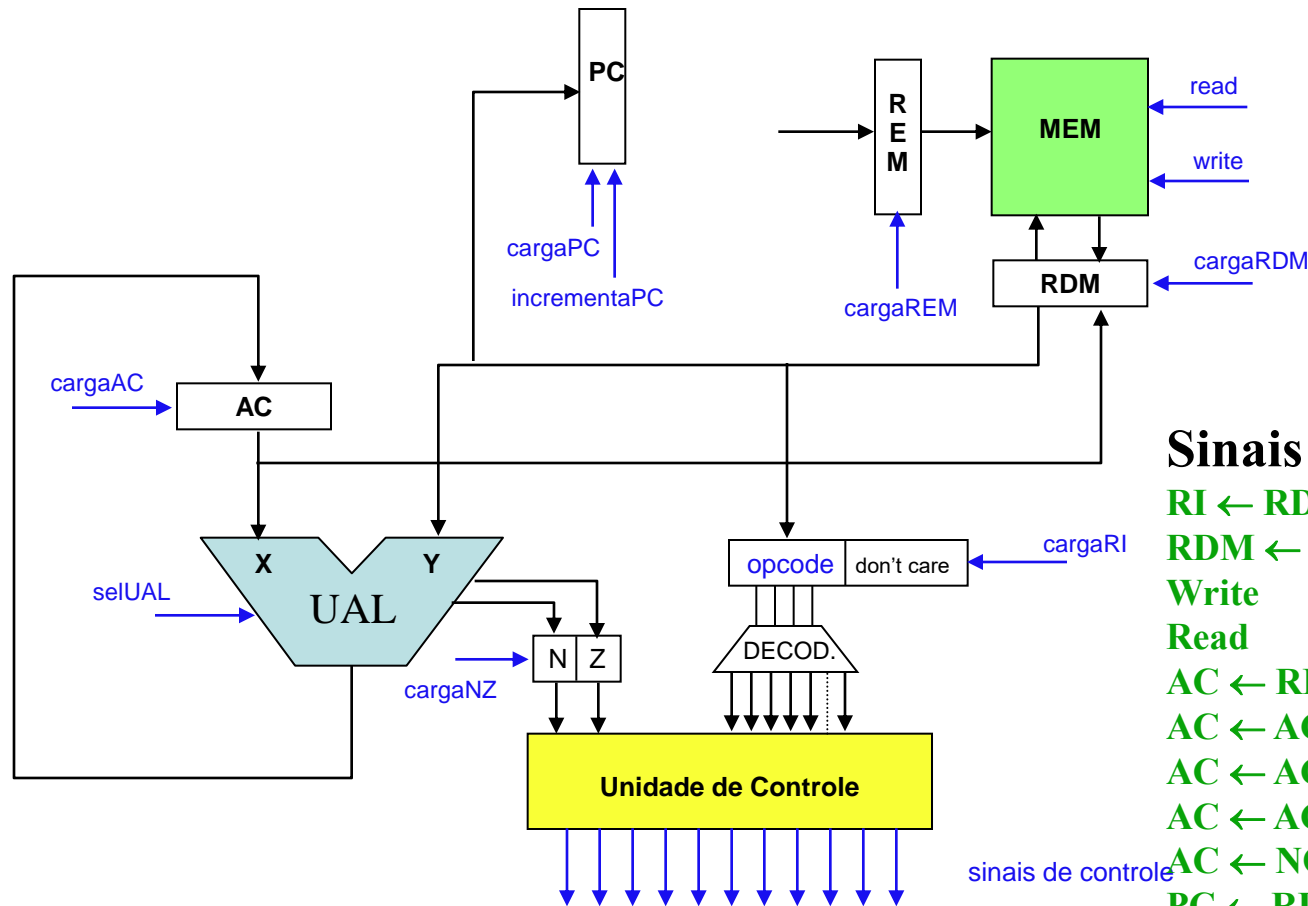

Sinais de Controle

$RI \leftarrow RDM$

$RDM \leftarrow AC$

Write

Read

$AC \leftarrow RDM$; atualiza N e Z

$AC \leftarrow AC + RDM$; atualiza N e Z

$AC \leftarrow AC \text{ OR } RDM$; at. N e Z

$AC \leftarrow AC \text{ AND } RDM$; at. N e Z

$AC \leftarrow \text{NOT}(AC)$; atualiza N e Z

$PC \leftarrow RDM$

$PC \leftarrow PC + 1$

$REM \leftarrow PC$

$REM \leftarrow RDM$


O Computador Neander

► Valores para o REM

- Existem duas transferências para o REM
$$\text{REM} \leftarrow \text{PC}$$
$$\text{REM} \leftarrow \text{RDM}$$
- O único registrador que recebe dados de duas fontes é o REM
- Para solucionar este conflito usa-se um multiplexador

O Computador Neander

► Organização final

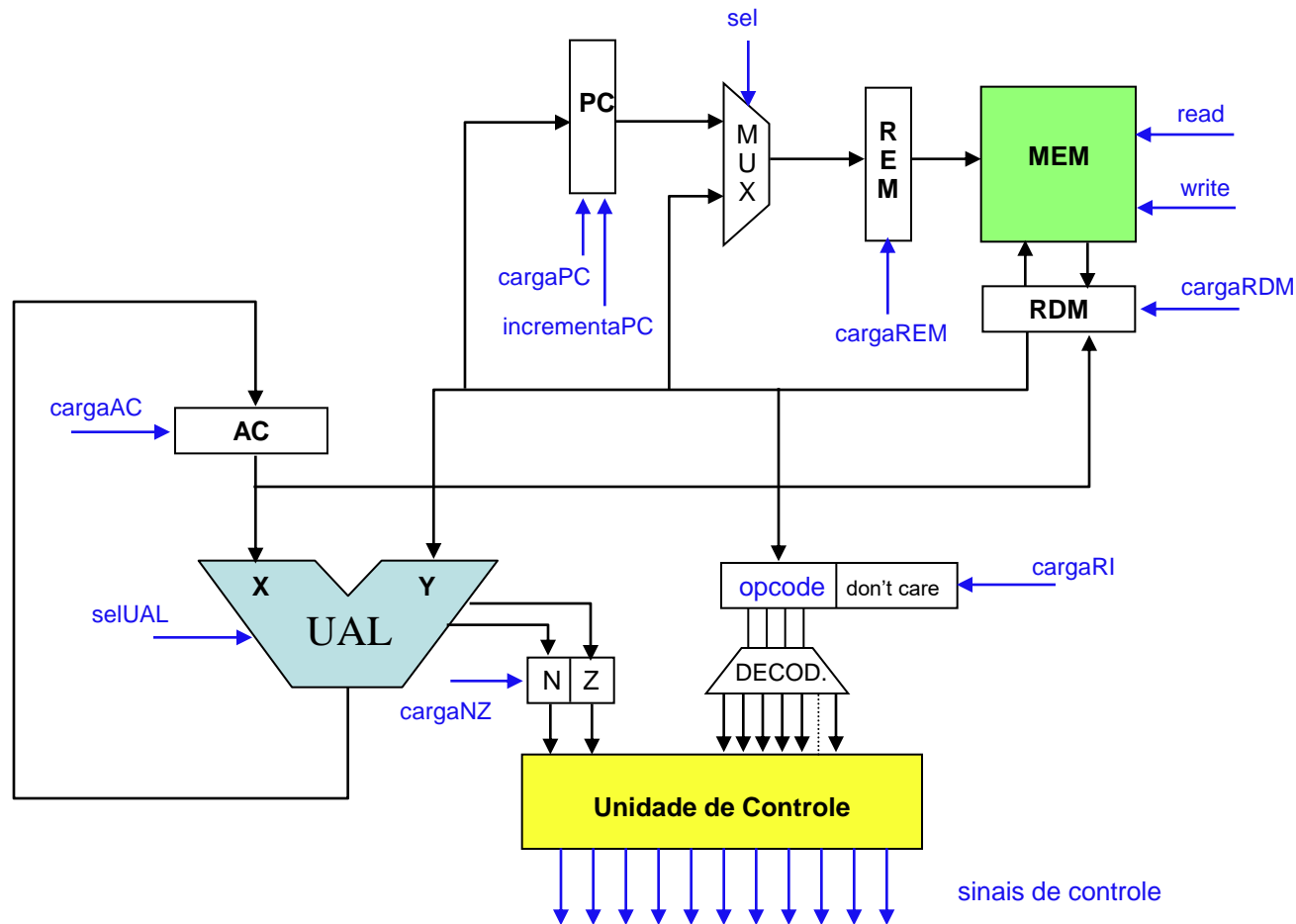

O Computador Neander

► A Organização: sinais de controle para cada transferência

Transferência	Sinais de controle
$REM \leftarrow PC$	sel=0, cargaREM
$PC \leftarrow PC + 1$	incrementaPC
$RI \leftarrow RDM$	cargaRI
$REM \leftarrow RDM$	sel=1, cargaREM
$RDM \leftarrow AC$	cargaRDM
$AC \leftarrow RDM$; atualiza N e Z	selUAL(Y), cargaAC, cargaNZ
$AC \leftarrow AC + RDM$; atualiza N e Z	selUAL(ADD), cargaAC, cargaNZ
$AC \leftarrow AC \text{ AND } RDM$; atualiza N e Z	selUAL(AND), cargaAC, cargaNZ
$AC \leftarrow AC \text{ OR } RDM$; atualiza N e Z	selUAL(OR), cargaAC, cargaNZ
$AC \leftarrow \text{NOT}(AC)$; atualiza N e Z	selUAL(NOT), cargaAC, cargaNZ
$PC \leftarrow RDM$	cargaPC

O Computador Neander

Temporização dos sinais de controle (parte 1)

tempo	STA	LDA	ADD	OR	AND	NOT
t0	sel=0, carga REM	sel=0, carga REM	sel=0, carga REM	sel=0, carga REM	sel=0, carga REM	sel=0, carga REM
t1	Read, incrementa PC	Read, incrementa PC	Read, incrementa PC	Read, incrementa PC	Read, incrementa PC	Read, incrementa PC
t2	carga RI	carga RI	carga RI	carga RI	carga RI	carga RI
t3	sel=0, carga REM	sel=0, carga REM	sel=0, carga REM	sel=0, carga REM	sel=0, carga REM	UAL(NOT), carga AC, carga NZ, goto t0
t4	Read, incrementa PC	Read, incrementa PC	Read, incrementa PC	Read, incrementa PC	Read, incrementa PC	
t5	sel=1, carga REM	sel=1, carga REM	sel=1, carga REM	sel=1, carga REM	sel=1, carga REM	
t6	carga RDM	Read	Read	Read	Read	
t7	Write, goto t0	UAL(Y), carga AC, carga NZ, goto t0	UAL(ADD), carga AC, carga NZ, goto t0	UAL(OR), carga AC, carga NZ, goto t0	UAL(AND, carga AC, carga NZ, goto t0	


O Computador Neander

Temporização dos sinais de controle (parte 2)

tempo	JMP	JN, N=1	JN, N=0	JZ, Z=1	JZ, Z=0	NOP	HLT
t0	sel=0, carga REM	sel=0, carga REM	sel=0, carga REM	sel=0, carga REM	sel=0, carga REM	sel=0, carga REM	sel=0, carga REM
t1	Read, incrementa PC	Read, incrementa PC	Read, incrementa PC	Read, incrementa PC	Read, incrementa PC	Read, incrementa PC	Read, incrementa PC
t2	carga RI	carga RI	carga RI	carga RI	carga RI	carga RI	carga RI
t3	sel=0, carga REM	sel=0, carga REM	incrementa PC, goto t0	sel=0, carga REM	incrementa PC, goto t0	goto t0	Halt
t4	Read	Read		Read			
t5	carga PC, goto t0	carga PC, goto t0		carga PC, goto t0			
t6							
t7							

O Computador Neander

Gerador dos sinais de temporização

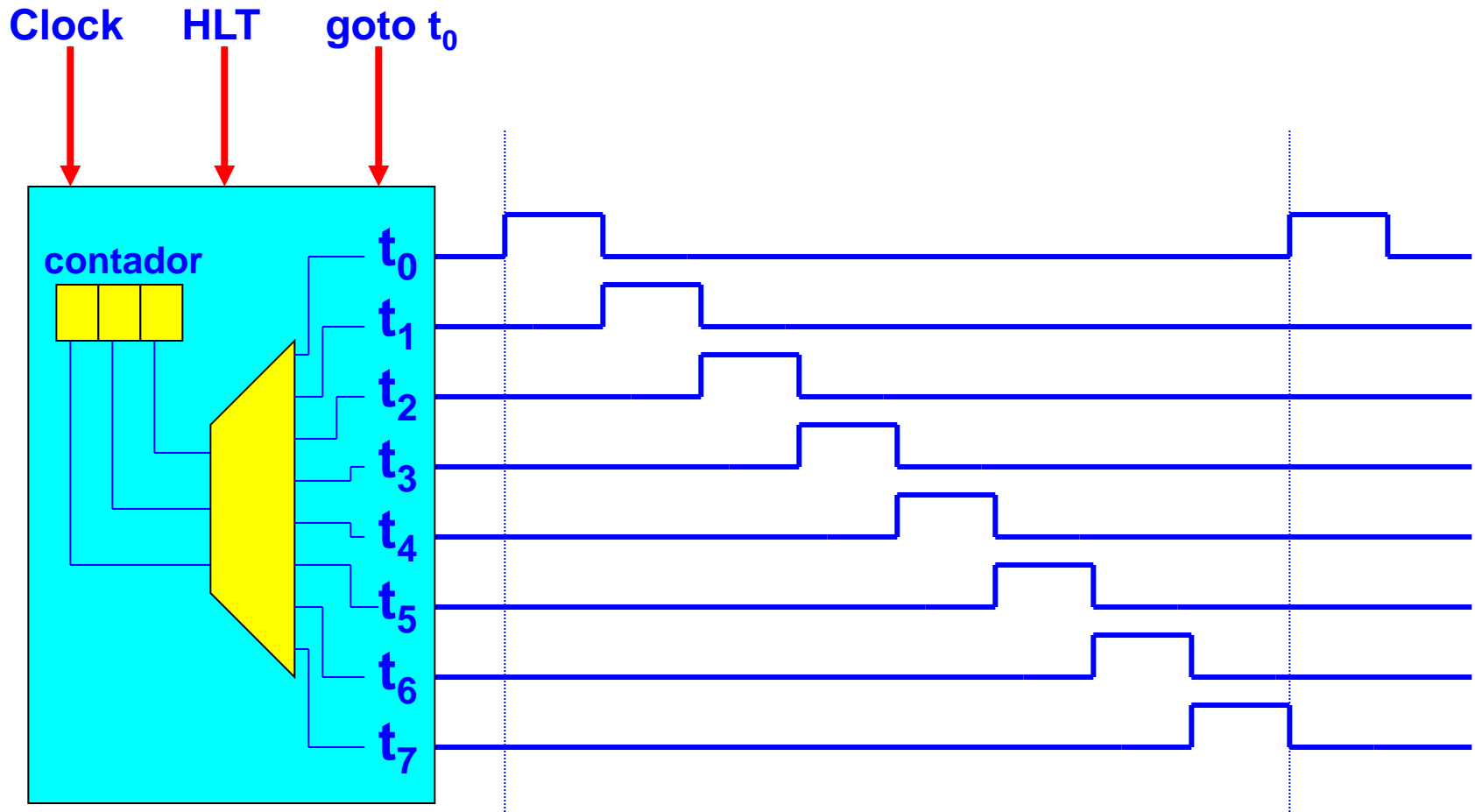

O Computador Neander

Expressões booleanas dos sinais de controle

carga REM = $t_0 + t_3.(STA+LDA+ADD+OR+AND+JMP+JN.N+JZ.Z) + t_5.(STA+LDA+ADD+OR+AND)$

incrementa PC = $t_1 + t_4.(STA+LDA+ADD+OR+AND) + t_3.(JN.N' + JZ.Z')$

carga RI = t_2

sel = $t_5.(STA+LDA+ADD+OR+AND)$

carga RDM = $t_6.STA$

Read = $t_1 + t_4.(STA+LDA+ADD+OR+AND+JMP+JN.N+JZ.Z) + t_6.(LDA+ADD+OR+AND)$

Write = $t_7.STA$

UAL(Y) = $t_7.LDA$

UAL(ADD) = $t_7.ADD$

UAL(OR) = $t_7.OR$

UAL(AND) = $t_7.AND$

UAL(NOT) = $t_3.NOT$

carga AC = $t_7.(LDA+ADD+OR+AND) + t_3.NOT$

carga NZ = $t_7.(LDA+ADD+OR+AND) + t_3.NOT = \text{carga AC}$

carga PC = $t_5.(JMP+JN.N+JZ.Z)$

goto t0 = $t_7.(STA+LDA+ADD+OR+AND) + t_3.(NOP+NOT+JN.N'+JZ.Z') + t_5.(JMP+JN.N+JZ.Z)$